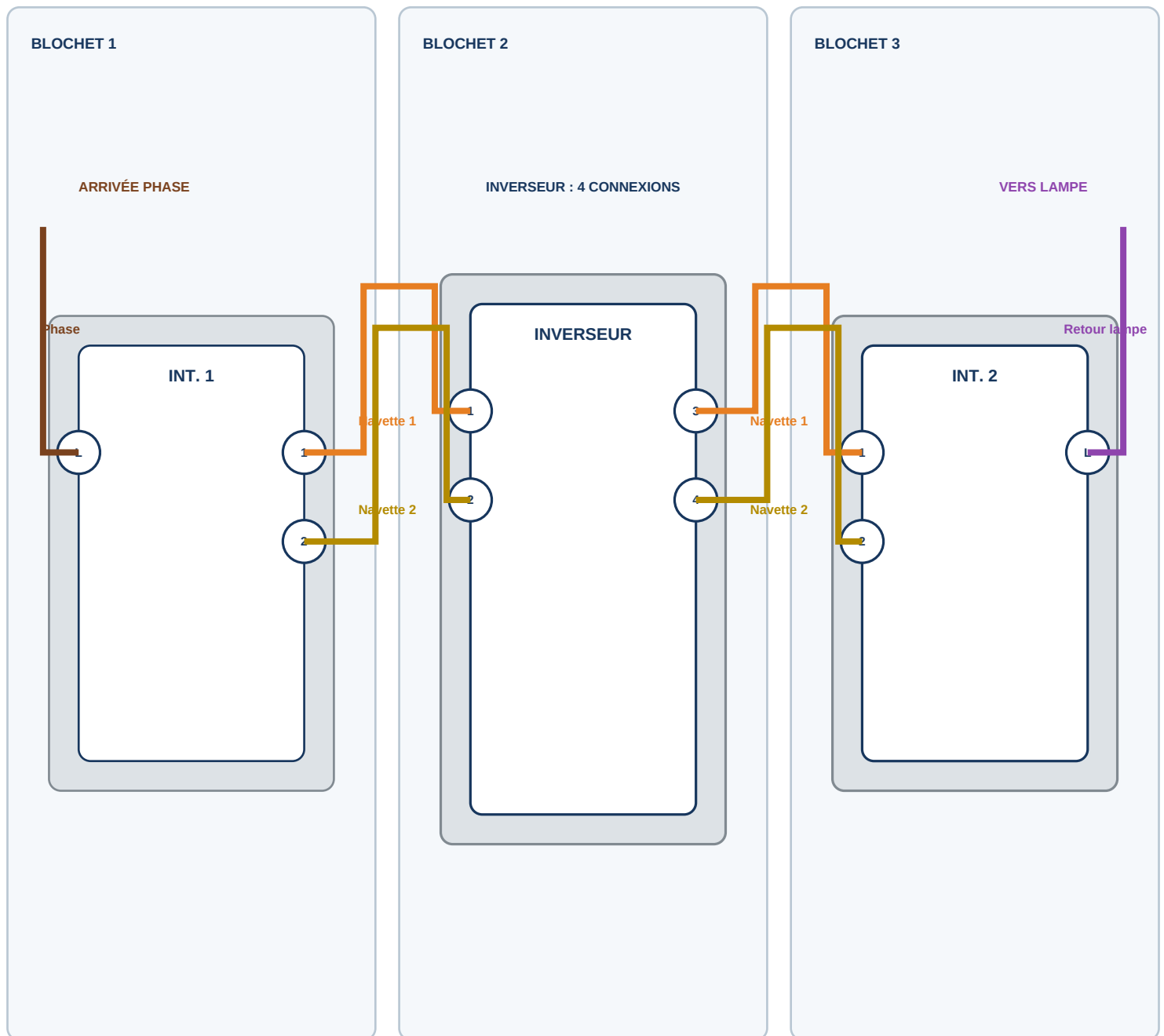


3 POINTS DE COMMANDE

Deux interrupteurs 2 directions + un inverseur au milieu



RACCORDEMENT

- Le premier interrupteur reçoit la phase sur L.
- L'inverseur reçoit deux navettes et en renvoie deux vers le dernier interrupteur.
- L du dernier interrupteur repart comme retour lampe. Les repères exacts de l'inverseur se lisent sur le mécanisme.

Phase

Neutre

Terre

Retour lampe

Navette 1

Navette 2