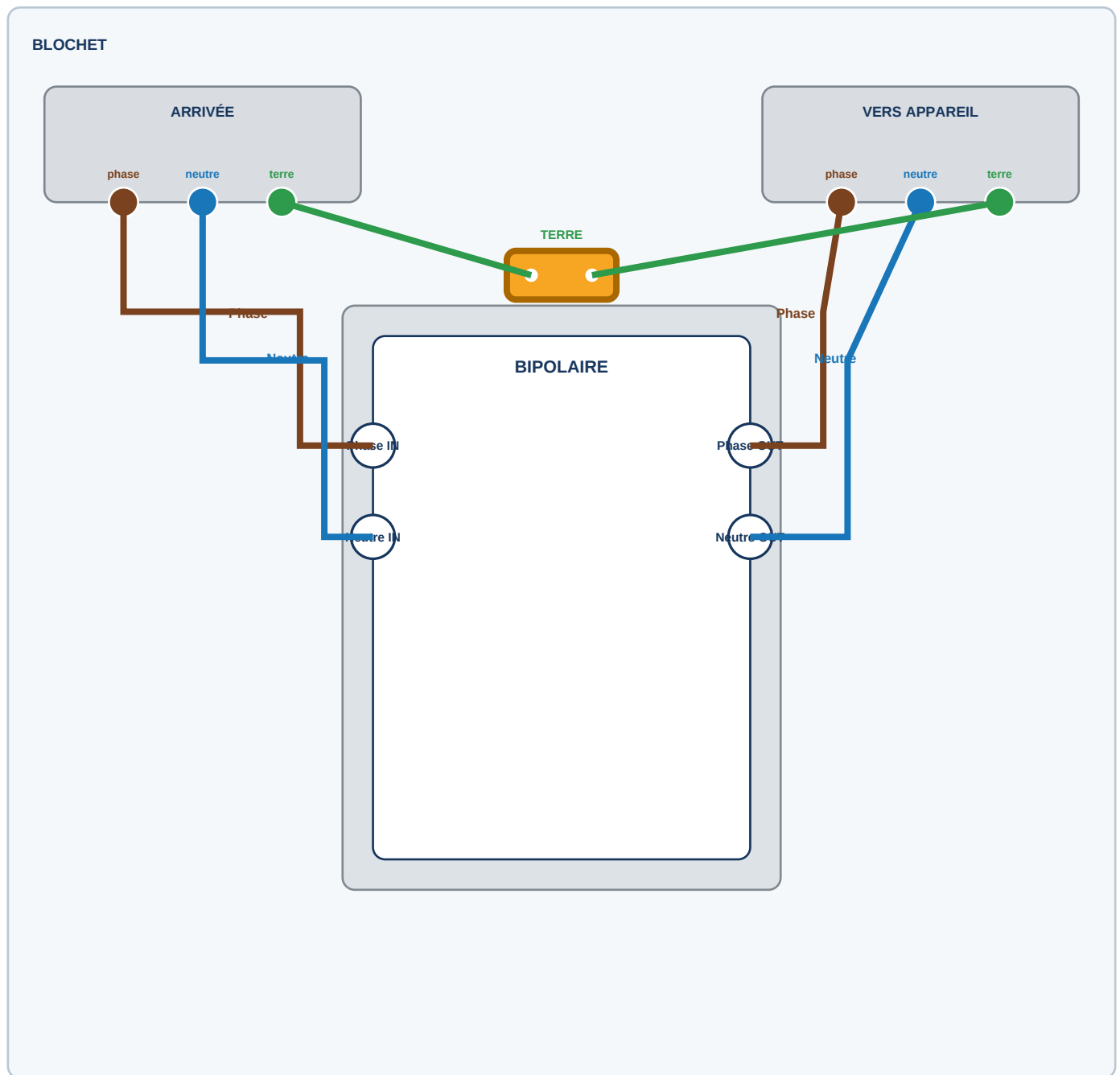


INTERRUPTEUR BIPOLAIRE

Phase et neutre sont commandés ensemble



RACCORDEMENT

- Phase et neutre passent tous les deux par le mécanisme.
- La terre reste continue et ne passe pas dans l'interrupteur.
- Respecter les repères entrée/sortie imprimés sur le mécanisme utilisé.

Phase

Neutre

Terre

Retour lampe

Navette 1

Navette 2